

## TAREFA 2 – SÍNTESE DE CIRCUITOS SEQUENCIAIS COM O MODELO DE MOORE

### 1. Tabela Verdade:

OPERAÇÃO	C1	C2	C3	H1	H2	H3	LED	W	J1	K1	J2	K2	Q1 <sub>t</sub>	Q2 <sub>t</sub>	Q1 <sub>t+1</sub>	Q2 <sub>t+1</sub>
RESET	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	0	0	0	0
R3 ← R2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	X	1	X	0	0	0	1
R2 ← R1	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	0	1	1	0
R1 ← R3	1	0	0	0	0	1	0	X	X	1	0	X	1	0	0	0

### 2. Expressões Algebricas:

$$J1 = !Q1 * Q2$$

$$K1 = Q1 * !Q2$$

$$J2 = W * !Q1 * !Q2$$

$$K2 = !Q1 * Q2$$

$$C1 = Q1 * !Q2$$

$$C2 = !Q1 * Q2$$

$$C3 = W * !Q1 * !Q2$$

$$H1 = !Q1 * Q2$$


$$H2 = W * !Q1 * !Q2$$

$$H3 = Q1 * !Q2$$


$$LED = !W * !Q1 * !Q2$$

### 3. Circuito Implementado no LogiSim:


RESET:

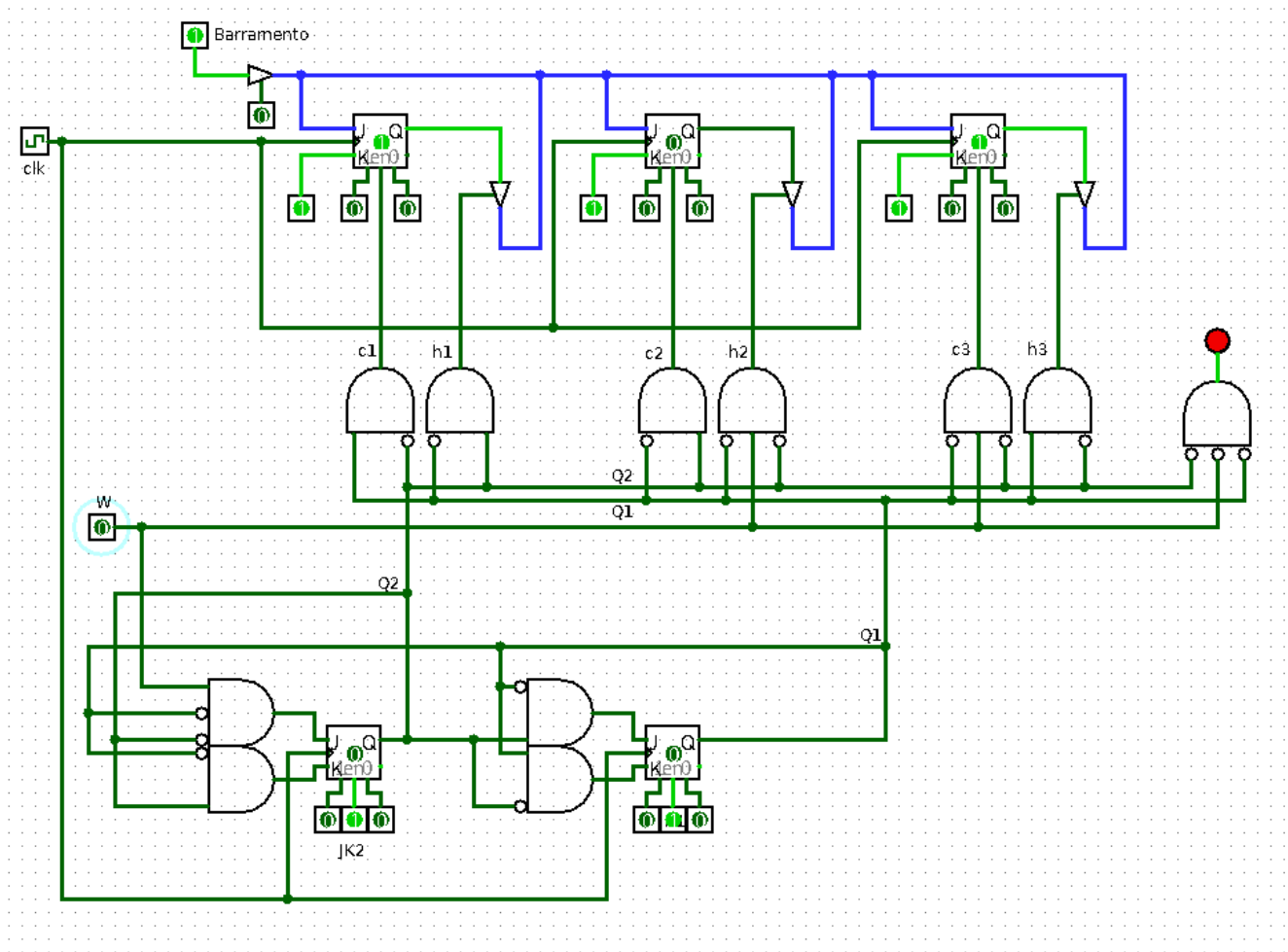

R3 ← R2:

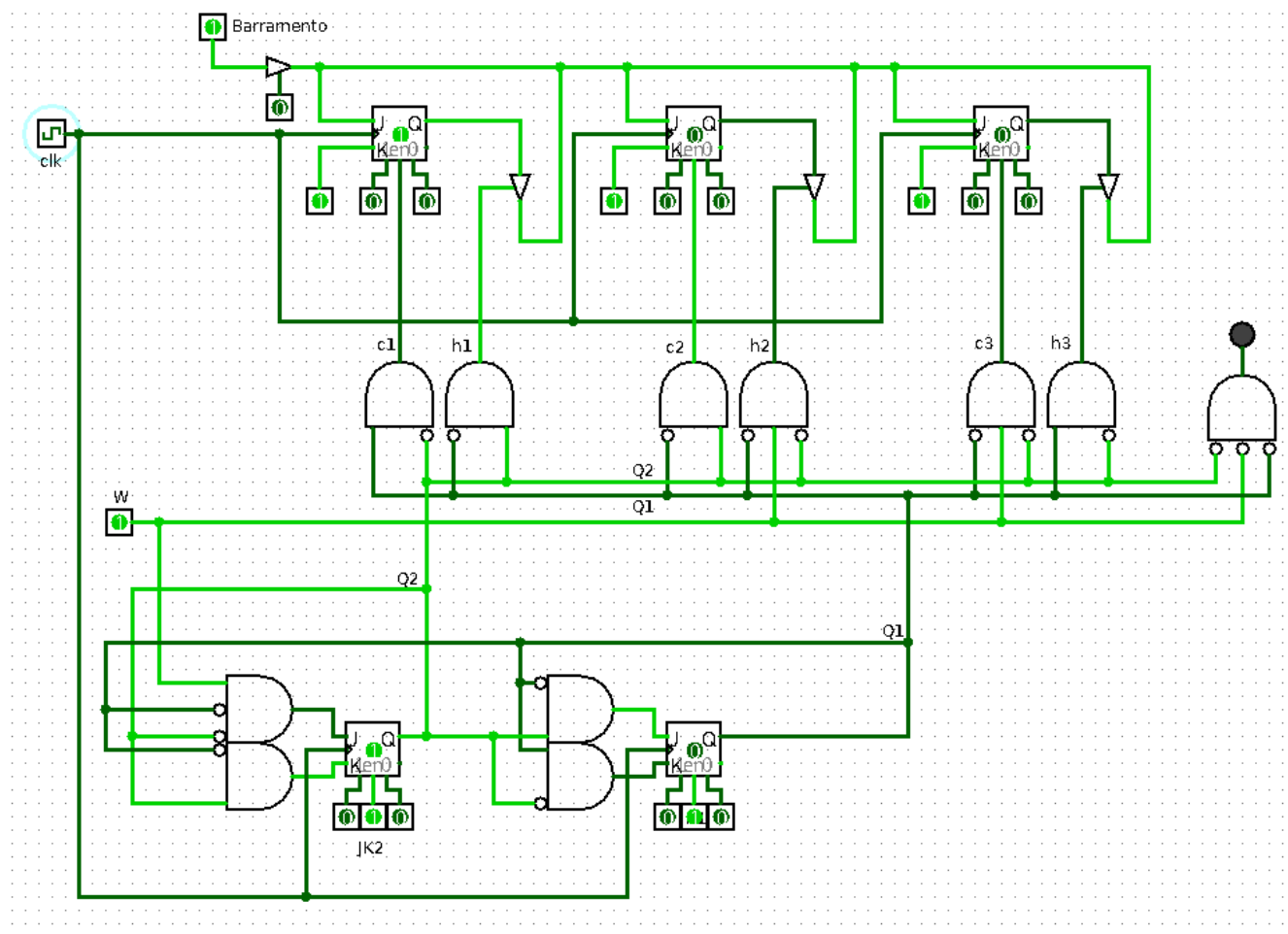

R2 ← R1:

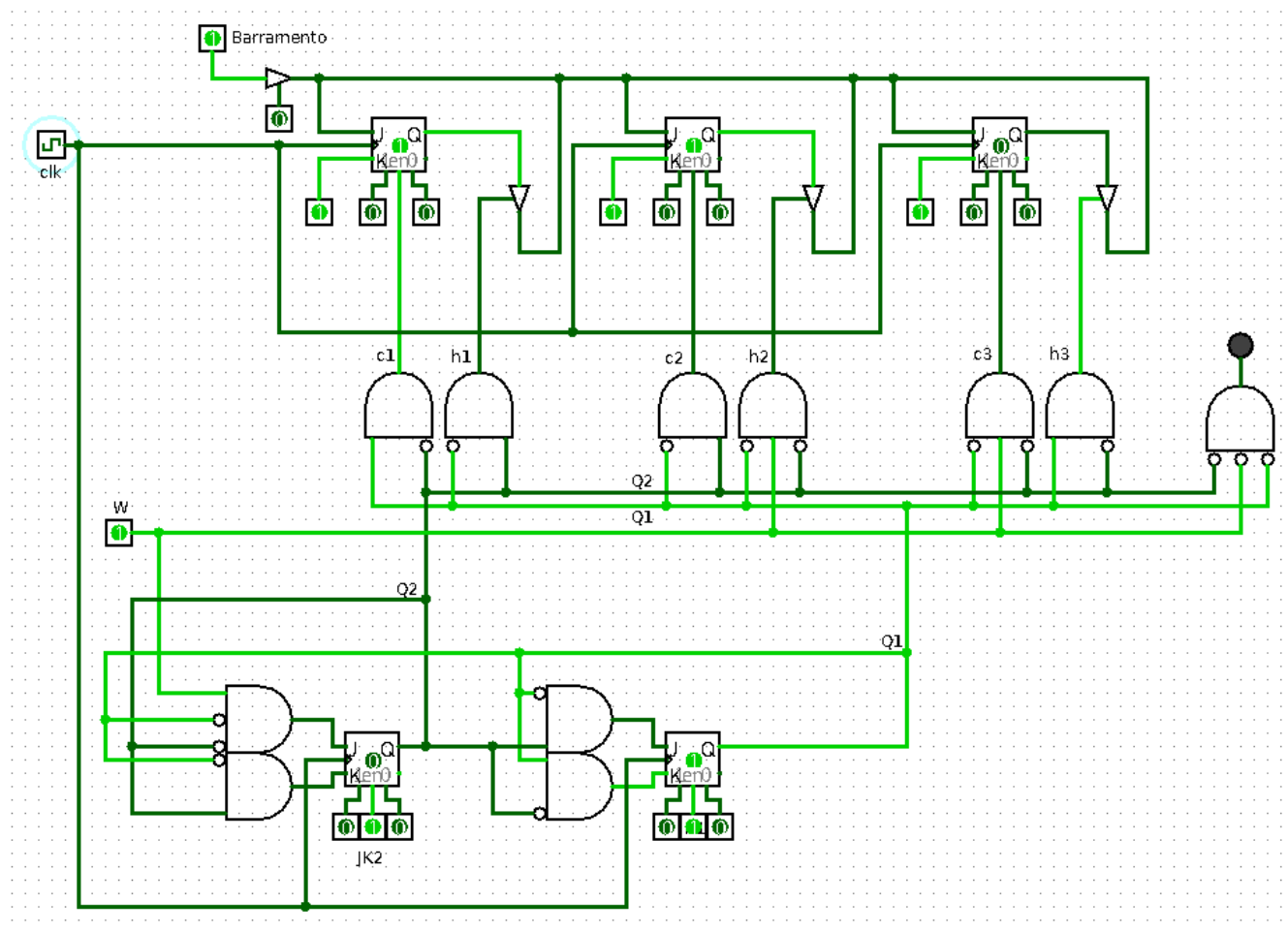

R1 ← R3:

